

## UNIVERSIDADE DE COIMBRA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA **Departamento de Engenharia Informática**

## Exame de Tecnologia da Informática LEI - Época Recurso

2019-2020 5-02-2020

## SEM CONSULTA. Apenas está autorizado o uso de calculadoras não-científicas.

					- Cui	- Caraac	145 1146	CICIII		
Nome:				Número:						
profissional graduado.	Qualquer tentativa	de fraud	e leva a a	(Arduino Uno). Qual das seguintes afirmações é verdadeira?  (Ardui						
	Pergunta	1	2	3	4	5	6	7	1	
	Resposta									
1. Considere uma va	ariável X de 16 bit	, do tipo	int (Arc	duino Ur	o). Qua	l das se	guintes a	afirma	ções é verdadeira?	
a) !X=-X-1	b) -X=~X		c) ~X	=-X-1		d) -X	+~X-1=C	)		
impostos pelo tama sendo a posição de	nho dos registos memória dentro mato <b>segmento:</b>	– a <b>segn</b> de cada deslocan	n <b>entaçã</b> segme n <b>ento</b> (a	o. Consi nto char ambos co	dera-se nada de om 16 bi	a divisã e <b>desloc</b> its), cori	o da me amento respode	emória . Assin ndo ac	em <b>segmentos</b> de 64Ki n, cada endereço lógico	B, é
	Endere	eço Abso	luto = (	Segmen	to * 16)	+ Desid	cament	:0		
com endereço de in	ício alinhado em o absoluta de me	múltiplo mória po	s de 16 ode ser	bytes (didentific	que é a d ada por	distânci	a minim	a entr	e 2 segmentos) – ou sej	ja,
a) A	1FB:110B	b) A20	)B:001B		c) A20	OB:000A	١	d) /	A1FC:00FB	
até aos 4KHz (gama	dos 300 a 3KHz -	faixa de ando un	e guarda na resol	a). Imagi ução de	ne que <b>r</b> 8 bits. C	<b>oretend</b> Qual a la	e digita	lizar e	transmtir uma stream	
<b>4.</b> Considere um pro o valor $(0)_{10}$ . Qual o	-				uas variā	áveis: A	(int) e B	(unsig	nned int), sendo que A te	m
a) 0	b) 0xFFFF		c) 65	534		d) 0x	(FFFD			
<b>5.</b> Considere a repre a) (0000 0011) <sub>2</sub>	-	-	to para			peração			<sub>6</sub> dá:	
<b>6.</b> Considere os valo seguintes afirmaçõe:		) <sub>16</sub> Assu	mindo	o uso d	e compl	emento	para d	ois em	n 8 bits, indique qual d	as
a) O 1º valor é igual	a (-13) <sub>10</sub> b) O 2	º valor é	igual a	(-84) <sub>10</sub>	c) A soi	ma é igu	ual a (-98	3) <sub>10</sub> d	l) A soma é igual a (72) <sub>16</sub>	í

**7.** Considere um CPU *little endian*. Um *array* de inteiros de 8bits, com quatro posições, armazena os valores 0xAA, 0xBB, 0xCC e 0xDD, ordenados de forma ascendente, por índice . Como é que estes valores estarão armazenados em

0xAA

0xBB 0xCC 0xDD

OxDD | OxCC | OxBB | OxAA

0xDD b)

0xDD d)

memória ? Considere a célula mais à esquerda como o endereço de memória mais baixo.

0xCC

0xCC

OxBB OxAA


0xBB

0xAA

a) c)

Pergunta	8	10	11
Resposta			

- **8.** Assumindo o padrão de 32 bits 0xAABBCCDD, como faria a troca de bits para converter para 0xCCBBDDAA? Assuma que o valor está armazenado numa variavel *val*, inteira de 32 bits.
- a) (((val >> 24) & 0x000000FF) | ((val >> 8) & 0x0000FF00) | ((val << 8) & 0x00FF0000) | ((val << 24) & 0xFF000000))
- b) (((val>>24) & 0x000000FF) | (val & 0x00FF0000) | ((val<<8) & 0x0000FF00) | ((val<<16) & 0xFF000000));
- c) (((val>>24) & 0x000000FF) | ((val>>8) & 0x00FF0000) | ((val<<8) & 0x0000FF00) | ((val<<16) & 0xFF000000))
- d) (((val>>24) & 0x000000FF) | (val & 0x00FF0000) | ((val>>8) & 0x0000FF00) | ((val<<16) & 0xFF000000))
- **9.** Considere o divisor de tensão ilustrado na figura. Qual será o valor devolvido pela invocação da função analogRead(A0), se o pino A0 de um Arduino Uno estiver conectado em Vout?

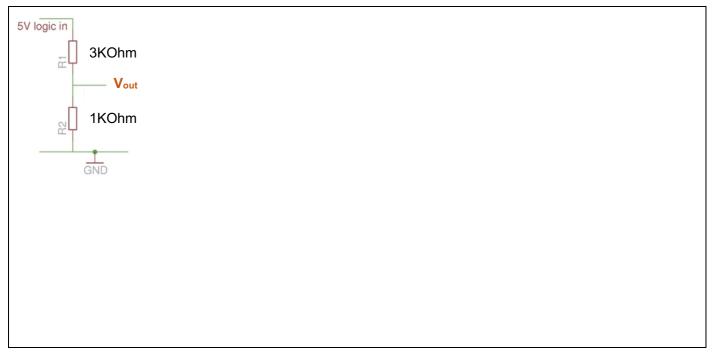

- **10.** Um sensor de corrente possui uma sensibilidade de 66mV/A (ou seja, quando mede 1A, produz uma voltagem de 66mV). Este sensor é proporcional e converte uma corrente (em A, até 5A) numa tensão de saída (em V). Considere que pretende usar este sensor com o Arduino Uno. Assinale qual das respostas é correta.
  - a) Pode ser utilizado o Arduino com uma sensibilidade de medida teórica de 73-74mA, aprox.
  - b) Pode ser utilizado o Arduino, com uma sensibilidade de medida teórica de 0.065-0.066A, aprox.
  - c) O Arduino não é compatível com o sensor, sem recurso a componentes adicionais


(P11 removida)

Nome:\_\_\_\_\_\_\_Número:\_\_\_\_\_\_

Pergunta	12	13	14	15
Resposta				


**12.** Pretende-se implementar um programa que acenda os LEDs nas portas 0-13, um par de cada vez, de modo cíclico e consecutivo (0/1, 2/3...). Qual dos seguintes casos permite assegurar esta funcionalidade?

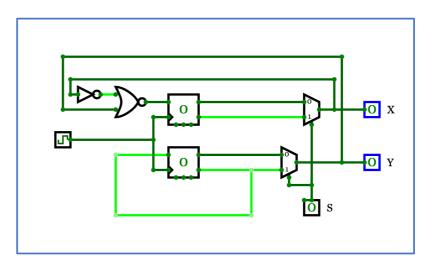- 13. Considere uma LAN Ethernet utilizada para comunicações sobre IPv4. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?
  - a) Sem um encaminhador, os nós da LAN pertencentes a uma mesma rede IP não podem comunicar entre si
  - b) O endereço IP associado ao MAC de uma placa de rede não pode mudar, ao longo do tempo
  - c) Num dado instante, a associação entre dois endereços MAC e IP tem de ser única, no contexto da rede
  - d) Pode existir mais do que um nó com o mesmo IP, mas todos têm de ter um MAC distinto
- **14.** Considere o circuito da próxima figura. Assumindo que os *flip-flops* se encontram incializados a 0, qual a sequência gerada para XY quando a entrada S estiver a 1?
  - a) (11)->(10)->(01)->(01)
  - b) (11)->(00)->(01)->(10)->(11)
  - c) (11)->(00)->(01)->(10)->(11)
  - d) Nenhuma das anteriores



- **15.** Qual é o das seguintes opções constitui um benefício decorrente da implementação do mecanismo de transações numa base de dados relacional ?
  - a) Atomicidade das operações
- b) Poder fazer COMMITs
- c) Permitir acessos simultâneos
- d) Haver registo de todos os acessos

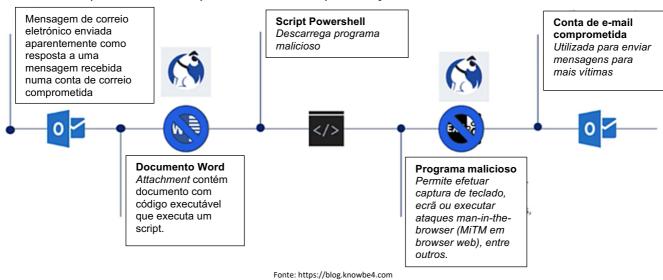**16.** Considere a próxima figura, que descreve o modo de operação de um tipo de *malware*. Baseando-se nos seus conhecimentos, classifique o tipo de *malware* em causa, justificando o seu raciocínio. Explique que tipo de ameaça constitui, e como pode ser utilizado para causar dano ou perturbação.



Fonte: https://blog.knowbe4.com